
CIRCUITS ELÈCTRICS

Nom: _____ Data: _____
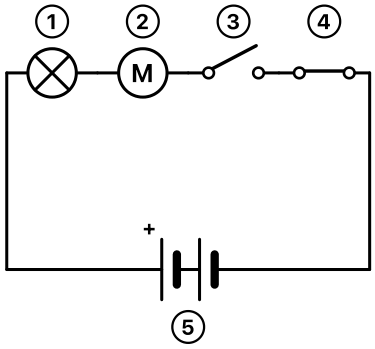
#1 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1 _____ 2 _____
3 _____ 4 _____
5 _____
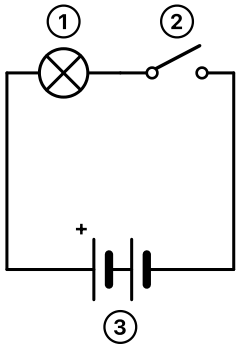
#2 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1 _____
2 _____
3 _____
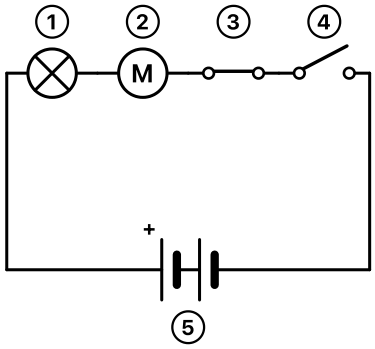
#3 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1 _____ 2 _____
3 _____ 4 _____
5 _____
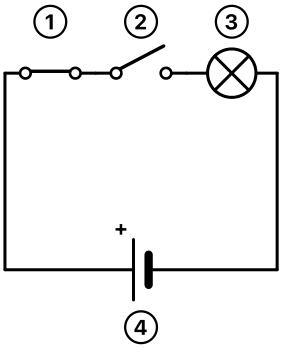
#4 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1 _____ 2 _____
3 _____ 4 _____
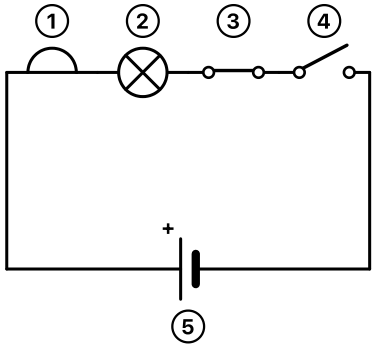
#5 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1 _____ 2 _____
3 _____ 4 _____
5 _____
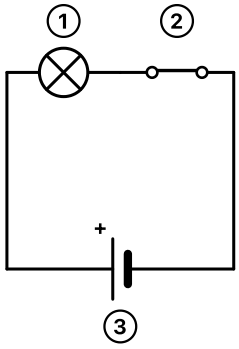
#6 Anomena els components (Nv.1)

Escriu el nom de cada component numerat del circuit.




1 _____
2 _____
3 _____

learnkits.app
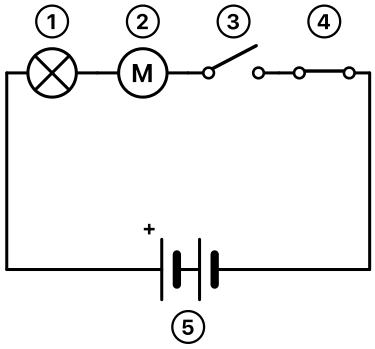
#1 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. bombeta
2. motor
3. interruptor obert
4. interruptor tancat
5. bateria
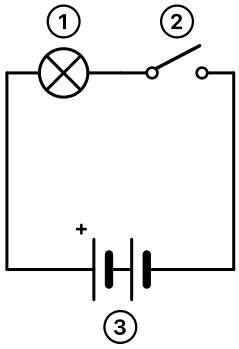
#2 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. bombeta
2. interruptor obert
3. bateria
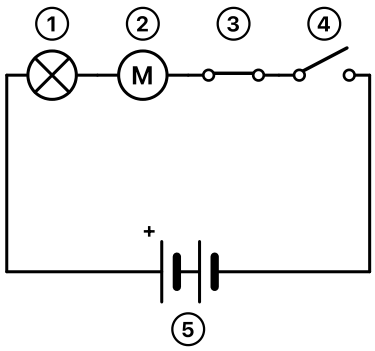
#3 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. bombeta
2. motor
3. interruptor tancat
4. interruptor obert
5. bateria
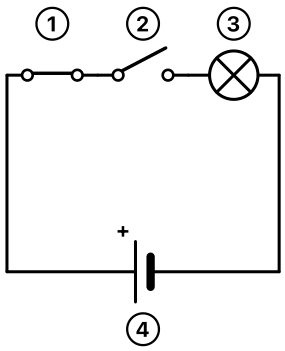
#4 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. interruptor tancat
2. interruptor obert
3. bombeta
4. pila
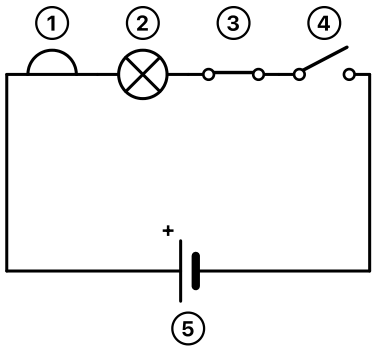
#5 Anomena els components (Nv.1)


Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. brunzidor
2. bombeta
3. interruptor tancat
4. interruptor obert
5. pila
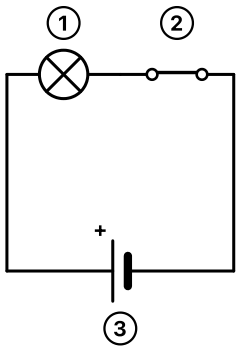
#6 Anomena els components (Nv.1)

Escriu el nom de cada component numerat del circuit.



1. bombeta
2. interruptor tancat
3. pila

learnkits.app