
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Nombre: ..... Fecha: .....
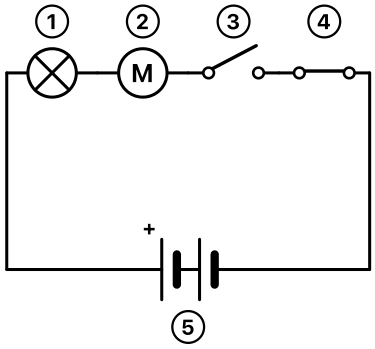
#1 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____
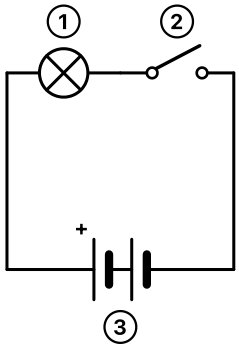
#2 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____
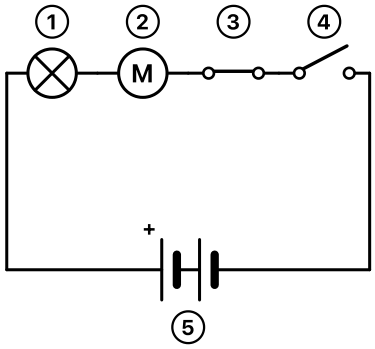
#3 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____
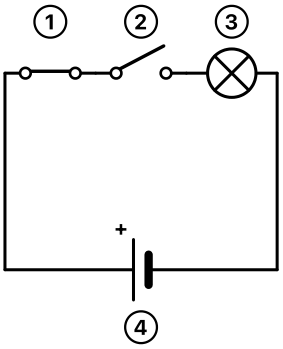
#4 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____
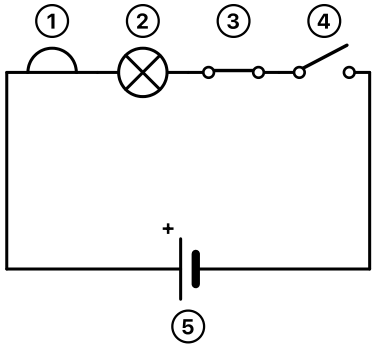
#5 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____
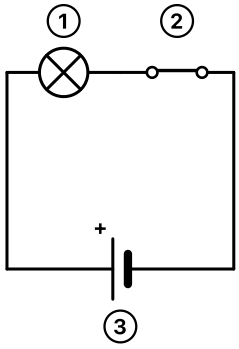
#6 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.




1 _____ 2 _____

3 _____

learnkits.app
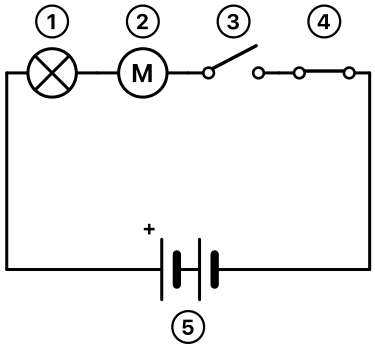
#1 Nombra los componentes (Nv.1)


Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. bombilla
2. motor
3. interruptor abierto
4. interruptor cerrado
5. batería
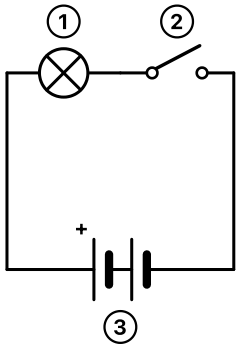
#2 Nombra los componentes (Nv.1)


Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. bombilla
2. interruptor abierto
3. batería
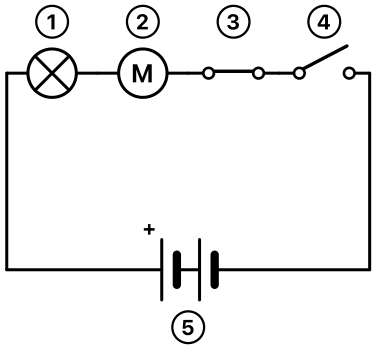
#3 Nombra los componentes (Nv.1)


Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. bombilla
2. motor
3. interruptor cerrado
4. interruptor abierto
5. batería
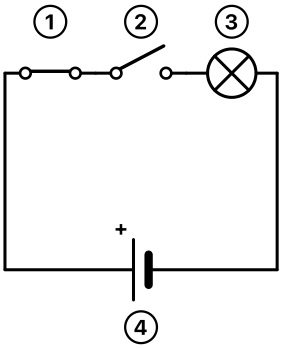
#4 Nombra los componentes (Nv.1)


Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. interruptor cerrado
2. interruptor abierto
3. bombilla
4. pila
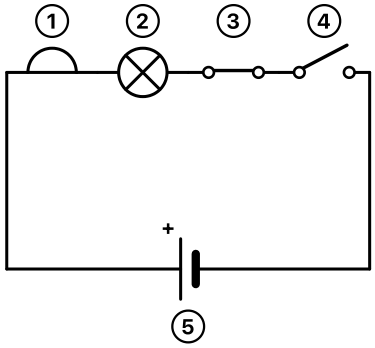
#5 Nombra los componentes (Nv.1)


Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. zumbador
2. bombilla
3. interruptor cerrado
4. interruptor abierto
5. pila
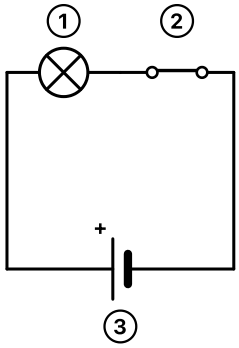
#6 Nombra los componentes (Nv.1)

Escribe el nombre de cada componente numerado del circuito.



1. bombilla
2. interruptor cerrado
3. pila

learnkits.app